

# Systemy cyfrowe i komputerowe

-

## Projekt indywidualny - sync\_arith\_unit\_4

Adam Szajgin s319821

Politechnika Warszawska

11 grudnia 2023

### 1. Opis modułu

1. Moduł 'sync\_arith\_unit\_4' reprezentuje symulacyjną jednostkę arytmetyczno-logiczną (ALU), zsynchronizowaną z sygnałem zegarowym. Jednostka zdolna jest do wykonania czterech różnych operacji na dwóch wektorach wejściowych A i B. Zaimplementowane ALU działa w kodzie U2, natomiast zmiany zachodzące w układzie następują na zboczu narastającym zegara.
2. Porty układu:

W skład portów układu wchodzi:

Nazwa	WE/WY	Funkcja portu
<b>i.op</b>	WE	n-bitowe wejście określające kod operacji
<b>i.arg_A</b>	WE	m-bitowe wejście wektora binarnego A
<b>i.arg_B</b>	WE	m-bitowe wejście wektora binarnego B
<b>i.clk</b>	WE	Wejście sygnału zegarowego
<b>i.reset</b>	WE	Wejście resetu synchronicznego wyzwalanego stanem niskim
<b>o.result</b>	WY	Wyjście synchroniczne zwracające wynik operacji na wektorach wejściowych
<b>o.status</b>	WY	4-bitowe wyjście synchroniczne dostarczające informacje o statusie wyniku operacji

#### **i.reset:**

Odpowiada za zerowanie wszystkich rejestrów wyjściowych. Proces resetowania jest zsynchronizowany z sygnałem zegarowym. Aktywacja tego wejścia występuje w stanie niskim.

Natomiast port **o.status** składa się z bitów mających poniższe znaczenie:

Nazwa	Znaczenie bitu
<b>bit ERROR</b>	Sygnalizacja o tym, iż wynik został określony niepoprawnie
<b>bit EVEN_1</b>	Sygnalizuje parzystą liczbę jedynek w wyniku. Ustawiany na 0, gdy jest sygnalizowany błąd operacji
<b>bit ONES</b>	Sygnalizuje, że wszystkie bity wyniku są ustawione na 1. Ustawiany na 0, gdy jest sygnalizowany błąd
<b>bit OVERFLOW</b>	Sygnalizuje, że nastąpiło przepełnienie i wynik operacji wykracza poza szerokość wektora wejściowego

### 3. Parametry układu

By zachować elastyczność i uniwersalność kodu, do realizacji układu użyte zostały parametry:

- $N = 2$ , do określenia wielkości wejścia określającego kod operacji
- $M = 4$ , do określenia wielkości argumentów A oraz B

### 4. Uwagi do opisu modułu

## 2. Lista realizowanych operacji

Realizowane operacje:

Na cztery operacje wykonywalne przez jednostkę 'sync\_arith\_unit\_4' składają się:

- $A - 2 * B$ , dla **i\_op = 1'b00**

Odejmowanie dwukrotności liczby B od A

- $A < B$ , dla **i\_op = 1'b01**

Sprawdzenie czy liczba A jest mniejsza od liczby B. Gdy warunek jest spełniony, układ ma wystawić na wyjściu liczbę większą od zera, w przeciwnym wypadku ma to być liczba 0.

- $(A + B)[B] = 0$ , dla **i\_op = 1'b10**

Wynikiem operacji ma być liczba będąca sumą A i B z bitem o index B ustawionym na wartość 0. Jeżeli liczba B jest mniejsza od zera lub większa od szerokości wektora A, układ ma zgłaszać błąd.

- $U2(A) \Rightarrow ZM(A)$ , dla **i\_op = 1'b11**

Zamiana liczby A zapisanej w kodzie U2 na zapis w kodzie ZM. Jeżeli nie można dokonać poprawnej konwersji, należy zgłosić błąd, a wyjście układu powinno pozostać nieokreślone.

## 3. Schemat blokowy realizowanego modułu

## 4. Synteza logiczna

Do syntezy mojej jednostki arytmetyczno logicznej używałem yosys'a. Pobrałem program z oficjalnego GitHuba projektu Yosys i używałem zgodnie z dokumentacją. By przeprowadzić poprawną syntezę odpalałem Yosys'a z dowolnego miejsca w drzewie plików (gdyż dodałem wcześniej program do PATH'a) . Do tego użyłem w kolejności komend:

- Wczytanie pliku do oprogramowania:

```
$read_verilog -sv alu.sv
```

- Skopiowanie jednostki sync\_4 do sync\_4\_synthesis:

```
$copy sync_arith_unit_4 sync_arith_unit_4_synthesis
```

- Ustalenie hierarchii, gdzie jednostka sync\_4\_synthesis jest najwyższym poziomem:

```
$hierarchy -top sync_arith_unit_4_synthesis
```

- Synteza projektu:

\$synth

- Optymalizacja i czyszczenie projektu:

\$opt\_clean

- Zapisanie projektu w formie pliku Verilog bez atrybutów:

\$write\_verilog -noattr alu\_synthesis.sv

- Wyświetlenie statystyk dotyczących projektu:

\$stat

W wyniku powyższej syntezy uzyskiwałem wiele linijek raportu. Jednak załączanie całego wydruku tutaj, zajęłoby ok. 10 stron, dlatego też załączam jedynie wydruk statystyk po syntezie mojej jednostki ALU:

```
7. Printing statistics.

=== sync_arith_unit_4_synthesis ===

Number of wires:                197
Number of wire bits:            220
Number of public wires:         10
Number of public wire bits:     33
Number of memories:             0
Number of memory bits:          0
Number of processes:            0
Number of cells:                201
  $_ANDNOT_                     42
  $_AND_                         5
  $_AOI3_                       17
  $_AOI4_                       1
  $_DFF_P_                      7
  $_MUX_                        11
  $_NAND_                       8
  $_NOR_                       12
  $_NOT_                       14
  $_OAI3_                      14
  $_OAI4_                       2
  $_ORNOT_                     16
  $_OR_                         26
  $_XNOR_                      9
  $_XOR_                       17
```

Rys. 1. Wydruk statystyk jednostki po syntezie


## 5. Przeprowadzone symulacje - testy

By skompiować plik testbench.sv używałem komendy: \$iverilog -g2005-sv testbench.sv -o test\_compiled. Następnie egzekwowałem skompilowany plik komendą: \$vpp test\_compiled. Na skutek czego uzyskiwałem przebieg testbenchu który odpalałem w gtkwave komendą: gtkwave signals.vcd

## 1. Operacja pierwsza $A - 2 * B$

W ramach testów tej operacji użyłem poniższych zestawień:

- A = 3 (U2: 0011), B = 2 (U2: 0010)  
Oczekiwany wynik: 1111  
Oczekiwany status: 0110
- A = -1 (U2: 1111), B = 3 (U2: 0011)  
Oczekiwany wynik: 1001  
Oczekiwany status: 0100
- A = -3 (U2: 1101), B = 3 (U2: 0011)  
Oczekiwany wynik: WHATEVER (xxxx)  
Oczekiwany status: 1001
- A = -2 (U2: 1110), B = -4 (U2: 1100)  
Oczekiwany wynik: 0110  
Oczekiwany status: 0100
- A = 1 (U2: 0001), B = 3 (U2: 0011)  
Oczekiwany wynik: 1011  
Oczekiwany status: 0000
- A = 4 (U2: 0100), B = 2 (U2: 0010)  
Oczekiwany wynik: 0000  
Oczekiwany status: 0100
- A = 5 (U2: 0101), B = -3 (U2: 1101)  
Oczekiwany wynik: WHATEVER (xxxx)  
Oczekiwany status: 1001
- A = 4 (U2: 0100), B = 5 (U2: 0101)  
Oczekiwany wynik: WHATEVER (xxxx)  
Oczekiwany status: 1001

 

Rys. 2. Wynik symulacji operacji nr. 1

## 2. Operacja druga $A < B$

W ramach testów tej operacji użyłem poniższych zestawień:

- A = 3, B = 5  
Oczekiwany wynik: 1  
Oczekiwany status: 0000
- A = 7, B = 4


Oczekiwany wynik: 0  
Oczekiwany status: 0100

- A = -4, B = 3  
Oczekiwany wynik: 1  
Oczekiwany status: 0000

- A = -3, B = -3  
Oczekiwany wynik: 0  
Oczekiwany status: 0100

- A = 4, B = -5  
Oczekiwany wynik: 0  
Oczekiwany status: 0100

- A = 0, B = 5  
Oczekiwany wynik: 1  
Oczekiwany status: 0000

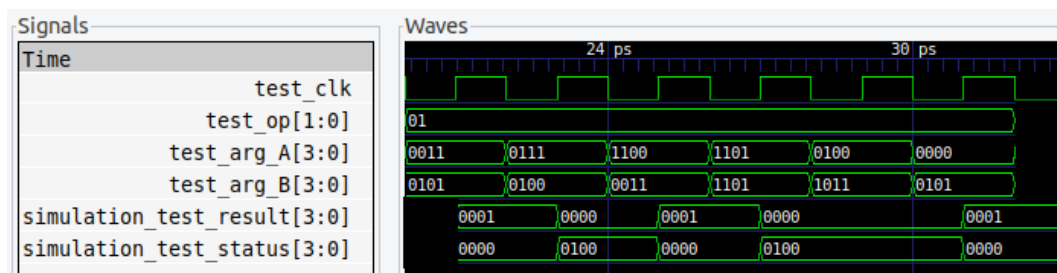

Rys. 3. Wynik symulacji operacji nr. 2

Jak widać, dla każdej z testowanych operacji, wynik pokrywa się z oczekiwanym. Zarówno o\_result jak i o\_status.

### 3. Operacja trzecia $(A + B)[B] = 0$


- A = 2 (U2: 0010), B = 3 (U2: 0011)  
Oczekiwany wynik: 0101  
Oczekiwany status: 0100

- A = 2 (U2: 0010), B = 1 (U2: 0001)  
Oczekiwany wynik: 0001  
Oczekiwany status: 0000

- A = -3 (U2: 1101), B = 1 (U2: 0001)  
Oczekiwany wynik: 1100  
Oczekiwany status: 0000

- A = 6 (U2: 0110), B = 3 (U2: 0011)  
Oczekiwany wynik: WHATEVER (xxxx)  
Oczekiwany status: 1001

- A = 7 (U2: 0111), B = 0 (U2: 0000)  
Oczekiwany wynik: 0110  
Oczekiwany status: 0100

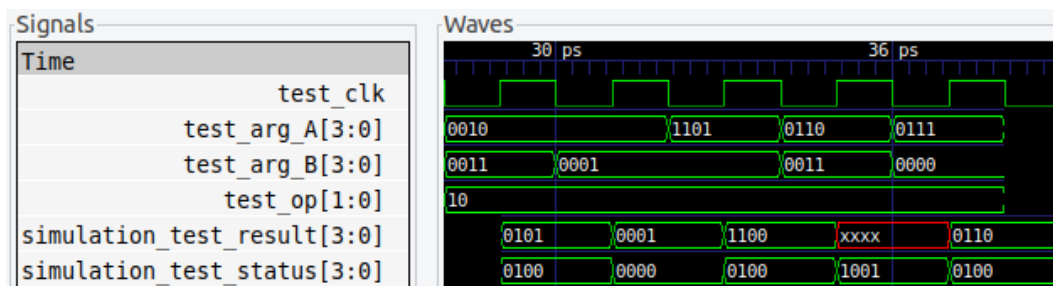

Rys. 4. Wynik symulacji operacji nr. 3

#### 4. Operacja czwarta $U2(A) \Rightarrow ZM(A)$

- A = 3 (U2: 0011)

Oczekiwany wynik: 0011

Oczekiwany status: 0100

- A = 7 (U2: 0111)

Oczekiwany wynik: 0111

Oczekiwany status: 0000

- A = 0 (U2: 0000)

Oczekiwany wynik: 0000

Oczekiwany status: 0100

- A = -5 (U2: 1011)

Oczekiwany wynik: 1101

Oczekiwany status: 0000

- A = -7 (U2: 1001)

Oczekiwany wynik: 1111


Oczekiwany status: 0110

- A = -8 (U2: 1000)

Oczekiwany wynik: 1000

Oczekiwany status: 1001

**Uwaga:** W ZM nie występuje -8 (w zakresie 4 bitów), natomiast mamy dwa "0". Wynik będzie liczony dalej tak samo, jednak będzie nie prawidłowy, dlatego flaga statusu będzie 1001.

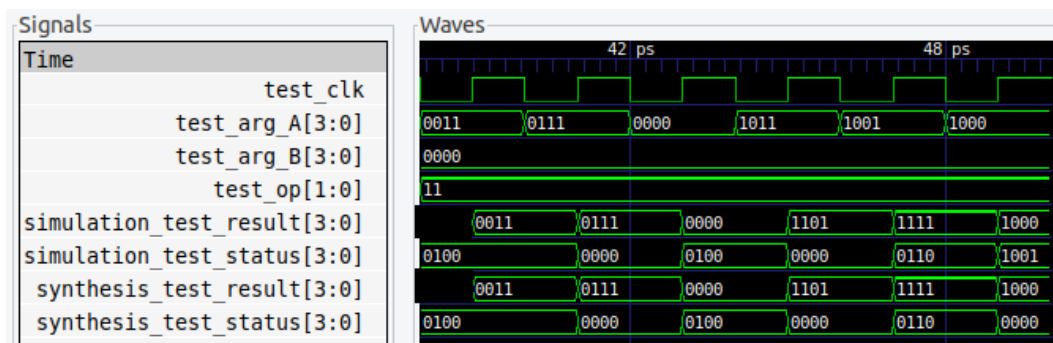

Rys. 5. Wynik symulacji operacji nr. 4

Jak widać, dla każdej z testowanych operacji, wynik pokrywa się z oczekiwanym. Zarówno o\_result jak i

o.status.